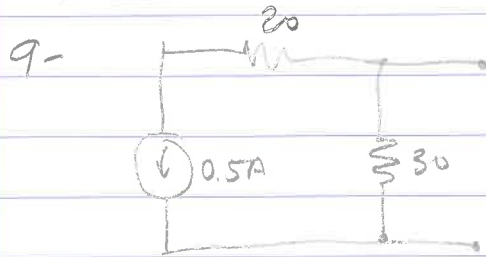


$$P = V \times I = 10 \times 2 = 20\text{mW}$$


(d)



$$V_{th} = -0.5 \times 30 = -15\text{V}$$

$$R_{th} = 30 \Omega$$


(d)

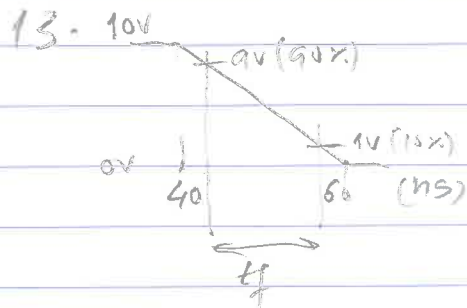

$$\frac{10\text{V}}{20\text{ns}} = \frac{8}{t_f}$$

$$t_f = \frac{20}{10} \times 8 = 16\text{ns}$$


(b)

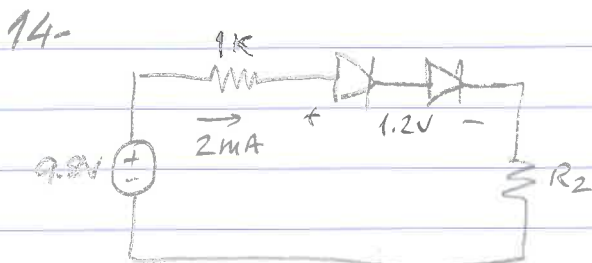

$$2\text{mA} = \frac{9.8 - 1.2}{1 + R_2}$$

$$R_2 = \frac{8.6}{2} - 1 = 3.3k$$

(a)

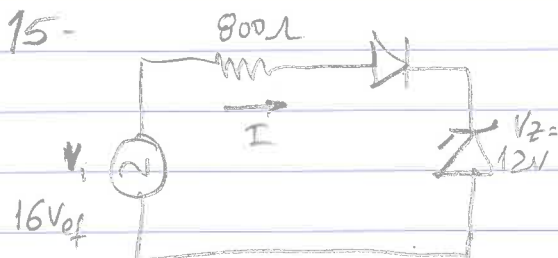


$$V_{i\text{max}} = V_{ef} \sqrt{2} = 22.63\text{V}$$

$$I = \frac{22.63 - (0.6 + 12)}{0.8}$$

$$I = 12.5\text{mA}$$

(b)

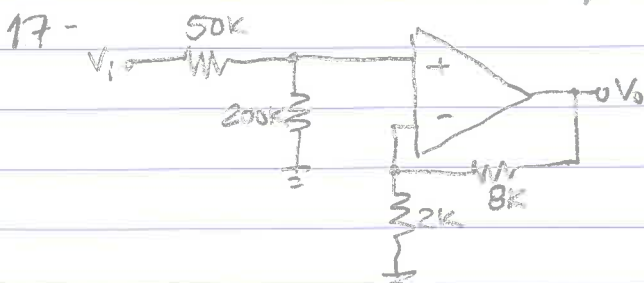

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{200}{200 + 50} \left(1 + \frac{9k}{2k} \right)$$

$$= \frac{200}{250} \times 5 = +4$$

(c)